班級：_____

座號：_____

姓名：_____

電冰箱電路配線模擬配線練習

※說明：請在端子台（TB）下方，依電路圖配線以畫線方式進行模擬配線。

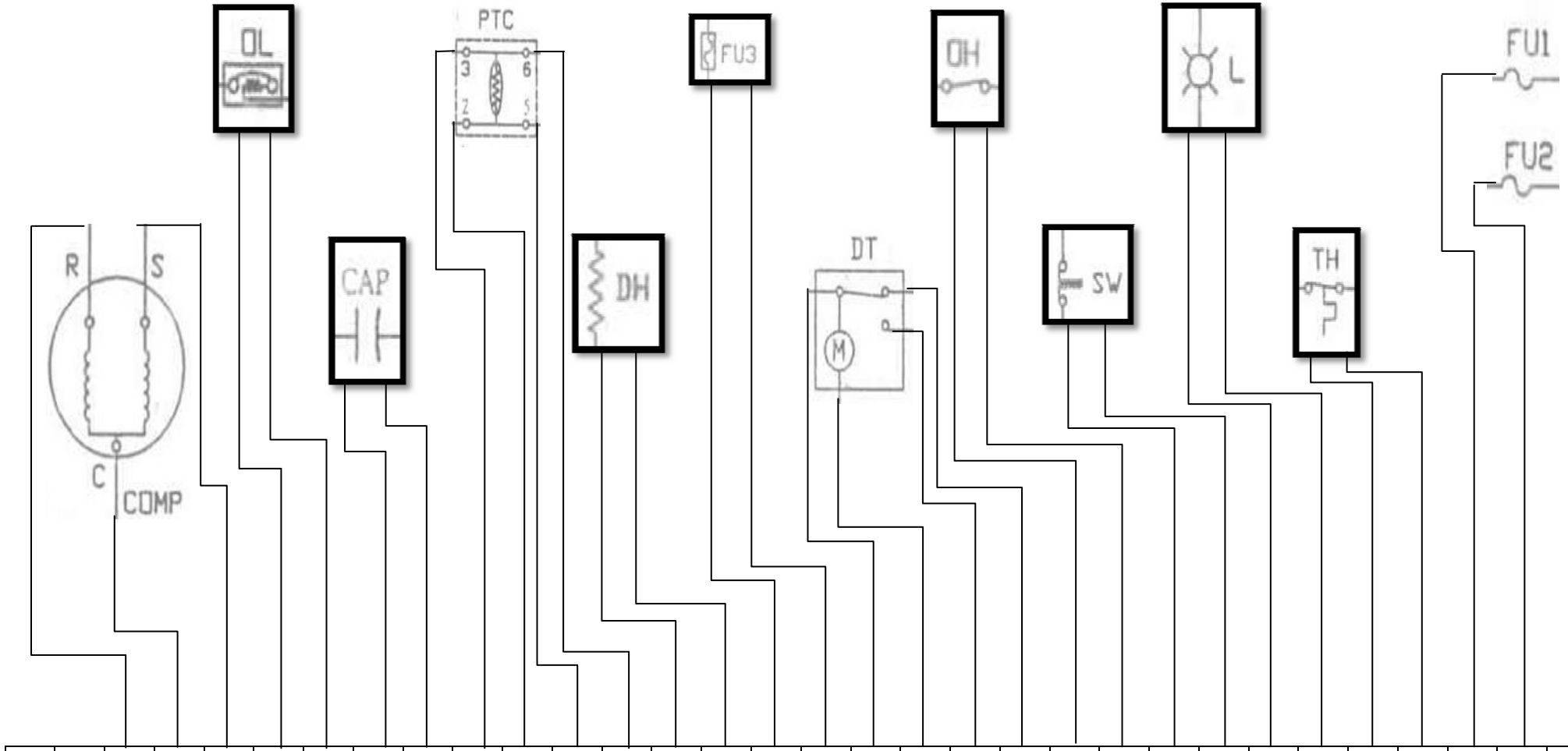

G	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	F	F	G
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕